



Unité arithmétique et logique

Laboratoire Conception Numérique


Contenu

1	Objectif	1
2	Unité logique LU	2
2.1	Implémentation et simulation	2
3	Unité arithmétique AU	3
3.1	Implémentation et simulation	3
4	Checkout Part 1	5
5	Unité Arithmétique et Logique ALU	6
5.1	Implémentation et Simulation	8
6	Checkout Partie 2	10
	Glossaire	11

1 | Objectif

Ce laboratoire a pour but de s'exercer à la conception de circuits logiques à l'aide de multiplexeurs. Il permet de mettre en œuvre des unités arithmétiques et logiques (**Logical Unit (LU)** et **Arithmetic Unit (AU)**) pour les microprocesseurs.

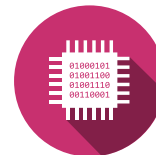Lors d'une première séance de laboratoire, les **LU** et **AU** sont réalisés. Lors d'une deuxième séance, une **Arithmetic and Logical Unit (ALU)** complète est construite, combinant les deux unités et sélectionnant le résultat souhaité à l'aide de signaux de contrôle appropriés.



2 | Unité logique LU

La Fig. 1 montre le schéma d'une Unité Logique (LU) d'un microprocesseur. Les opérations logiques sont effectuées bit à bit. Huit de ces blocs forment une LU de 8 bits.

 


Fig. 1 - Unité logique LU

Le circuit logique de chaque bloc itératif est réalisé avec des multiplexeurs, qui représentent une table de vérité. Les entrées de contrôle $sel_0 = a_i$, $sel_1 = b_i$ et $(sel_3, sel_2) = code[1 : 0]$ servent à déterminer la fonction à générer.

Établissez la table de vérité de la fonction logique qui produit les opérations suivantes dans le bloc logique programmable :



- $y_i = b_i$ pour **code** = "00" Chargement de la valeur b
- $y_i = a_i * b_i$ pour **code** = "01" Fonction ET entre a et b
- $y_i = a_i + b_i$ pour **code** = "10" Fonction OU entre a et b
- $y_i = a_i \oplus b_i$ pour **code** = "11" Fonction OU exclusif entre a et b

2.1 Implémentation et simulation

Implémentez le circuit de la LU de Fig. 1. Certains éléments du circuit sont déjà présents dans le bloc **ALU/LU1**. Complétez les entrées manquantes du multiplexeur qui doit être connectées soit à un "0" logique, soit à un "1" logique. Ces valeurs peuvent être générées par les éléments **gates/logic0** respectivement **gates/logic1**.

Le banc d'essai **ALU_test/LU8_tb** est déjà fourni mais ne teste pas tous les cas. Le banc d'essai doit vérifier la fonctionnalité de l'ensemble de la LU.

Complétez le circuit du bloc itératif de l'**ALU/LU1** qui effectue les 4 opérations spécifiées.



Complétez les stimuli de test **ALU_test/LU8_tester** et vérifiez la fonction de l'ensemble du **ALU_test/LU8_tb** avec le fichier de simulation **\$SIMULATION_DIR/ALU1.do**.



3 | Unité arithmétique AU

La Fig. 2 montre le circuit itératif d'une Unité Arithmétique (AU). Ce circuit est composé de huit unités de 1 bit connectées pour former une AU de 8 bits. Le circuit logique sera réalisé avec des multiplexeurs, qui représentent une table de vérité.

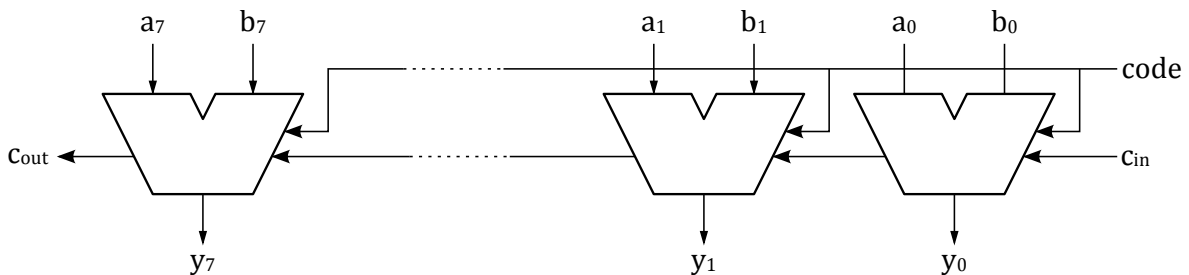


Fig. 2 - Unité arithmétique itérative

Le circuit itératif de chaque bloc itératif est réalisé avec des multiplexeurs, qui représentent une table de vérité. Les entrées de contrôle $sel_0 = a_i$, $sel_1 = b_i$ et $sel_2 = c_{in}$ et $sel_3 = code[0]$ servent à déterminer la fonction à générer.



Établissez la table de vérité du bloc logique itératif **ALU/AU1** de Fig. 2 pour les opérations suivantes sur les entiers :

- $y = a + b + c_{in}$ pour **code[0] = '0'** \Rightarrow addition
- $y = a - b - c_{in}$ pour **code[0] = '1'** \Rightarrow soustraction

En considérant qu'un décalage vers la gauche correspond à une multiplication par deux, proposez une extension du circuit itératif pour réaliser la fonction de décalage vers la gauche :

$$y = a \ll 1 = 2a = a + a \text{ pour } \mathbf{code[1:0] = '10'}$$



Étendez le circuit **ALU/AU1** pour prendre en charge l'opération de décalage vers la gauche lorsque la valeur de **code[1:0] = '10'**.

3.1 Implémentation et simulation

Implémentez le circuit de l'AU de Fig. 2 pour couvrir toutes les fonctionnalités mentionnées précédemment. Certains éléments du circuit sont déjà présents dans le bloc **ALU/AU8**.

Le banc d'essai **ALU_test/AU8_tb** est déjà fourni mais ne teste pas tous les cas. Le banc d'essai doit vérifier la fonctionnalité de l'AU dans son ensemble.



Complétez le circuit du bloc itératif de l'**ALU/AU1** qui effectue les 3 opérations spécifiées.



Complétez les stimuli de test **ALU_test/AU8_tester** et vérifiez la fonction de l'ensemble du **ALU_test/AU8_tb** avec le fichier de simulation **\$SIMULATION_DIR/ALU2.do**.



4 | Checkout Part 1

Ceci est la fin de la première partie du laboratoire, vous avez réussi à construire un Logical Unit et un Arithmetic Unit. Avant de quitter le laboratoire, assurez-vous d'avoir accompli les tâches suivantes :

- ☐ Conception du circuit
 - ☐ Vérifiez que les blocs **ALU/LU8** et **ALU/AU8** ont été conçus et testés avec les fonctionnalités mentionnées dans Chapitre 2 et Chapitre 3.
- ☐ Simulations
 - ☐ Les tests spécifiques des bancs d'essai respectifs (**ALU_test/AU8_tb** et **ALU_test/LU8_tb**) ont été adaptés au circuit et garantissent un test complet.
 - ☐ Les circuits ont été testés avec succès avec les bancs d'essai respectifs **ALU_test/AU8_tb** et **ALU_test/LU8_tb**.
- ☐ Documentation et fichiers de projet
 - ☐ Assurez-vous que toutes les étapes (conception, conversions, simulations) sont bien documentées dans votre rapport de laboratoire.
 - ☐ Enregistrez le projet sur une clé USB ou sur le lecteur réseau partagé (\\filer01.hevs.ch).
 - ☐ Partagez les fichiers avec votre partenaire de laboratoire pour assurer la continuité du travail.



5 | Unité Arithmétique et Logique ALU

L'Arithmetic and Logical Unit (ALU) est réalisée par la combinaison des Logical Unit et Arithmetic Unit développées jusqu'à présent dans Chapitre 2 et Chapitre 3, elle comprend également une opération de *décalage à droite* supplémentaire, voir Fig. 3. Elle supportera le code assembleur de l'instruction Xilinx **PicoBlaze** Fig. 3.

Afin que l'ALU puisse exécuter les différentes opérations, les signaux de contrôle doivent être définis en conséquence. Il s'agit de $LU_{Code}[1:0]$, $AU_{Code}[1:0]$, $select_{AU}$, $select_{SR}$, c_{in_AU} . Ces signaux sont listés dans Fig. 3 ainsi que dans Tableau 2.


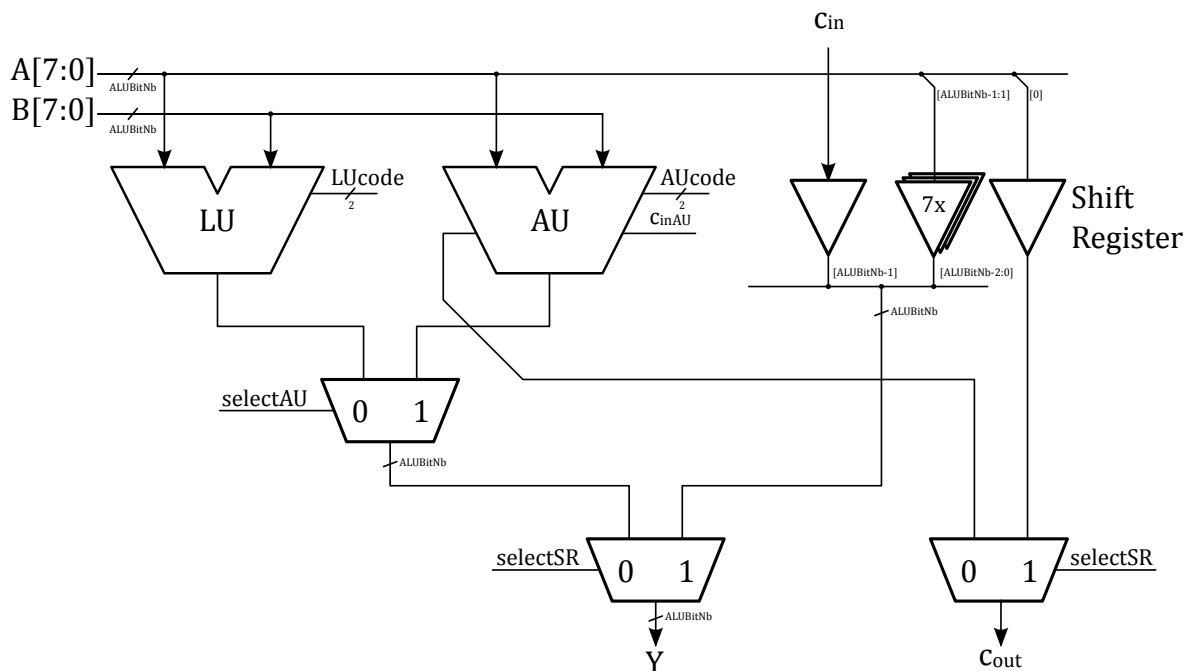


Fig. 3 - Structure interne ALU

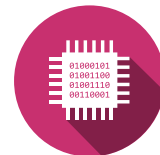

Étudier le fonctionnement du registre à décalage dans Fig. 3 et pour quelles instructions il est utilisé.



Les différentes opérations sont listées dans le Tableau 1. Il définit quel OpCode exécute quelle opération. L'OpCode est un code de 5 bits situé dans les bits $I_{17} : I_{13}$ du mot d'instruction.

OpCode $I_{17} : I_{13}$	Assembler Instruction	ALU code Operation	Operation
00000	LOAD	LOAD B	$y = b$
00001	<i>unused</i>	-	-
00010	INPUT	LOAD B	$y = b$
00011	FETCH	LOAD B	$y = b$
00100	<i>unused</i>	-	-
00101	AND	AND	$y = a \text{ AND } b$
00110	OR	OR	$y = a \text{ OR } b$
00111	XOR	XOR	$y = a \text{ XOR } b$
01000	<i>unused</i>	-	-
01001	TEST	AND	$y = a \text{ AND } b$
01010	COMPARE	SUB	$y = a - b$
01011	<i>unused</i>	-	-
01100	ADD	ADD	$y = a + b$
01101	ADDCY	ADDCY	$y = a + b + c_{in}$
01110	SUB	SUB	$y = a - b$
01111	SUBCY	SUBCY	$y = a - b - c_{in}$
10000	SH / ROT	SHR	$a \gg 1$
10001	SH / ROT	SHL	$a \ll 1$
10010	<i>unused</i>	-	-
10011	<i>unused</i>	-	-
10100	<i>non-ALU</i>	-	-
...
11111	<i>non -LU</i>	-	-

Tableau 1 - Décodage de l'ALU en relation avec les opérations ALU



5.1 Implémentation et Simulation

Pour chaque instruction, tous les signaux de contrôle dans le circuit **ALU/ALU8** tels que les multiplexeurs et les commandes des **LU** et **AU** sont donnés dans le Tableau 2. Le tableau de vérité est basé sur l'OpCode de Tableau 1.

code[4 : 0]	LU _{code} [1 : 0]	AU _{code} [1 : 0]	select _{AU}	select _{SR}	c _{in_AU}
00000					
00001					
00010					
00011					
00100					
00101					
00110					
00111					
01000					
01001					
01010					
01011					
01100					
01101					
01110					
01111					
10000					
10001					
10010					
10011					
10100					
...					
11111					

Tableau 2 - Signaux de commande de l'**ALU**



Compléter le Tableau 2 qui donne les valeurs de tous les signaux de contrôle en fonction de l'**ALU** Opération indiquée par le signal code[4 : 0].

Pour chaque signal de contrôle, déduire l'équation booléenne et l'implémenter dans le circuit **ALU/ALU8**.



Vérifier et si nécessaire compléter les stimuli de test **ALU_test/ALU8_tester**. Exécuter le banc de tests **ALU_test/ALU8_tb** avec le fichier de simulation **\$SIMULATION_DIR/ALU3.do** et vérifier la fonctionnalité de l'**ALU**.



Les opérations individuelles telles que **ADD**, **OR**, **AND**, ... ont déjà été vérifiées dans le labo précédent. Et ne doivent pas être vérifiées à nouveau dans leur intégralité.



6 | Checkout Partie 2

Ceci est la fin de la deuxième partie du laboratoire, vous avez réussi à construire une Arithmetic and Logical Unit du Xilinx [PicoBlaze](#). Avant de quitter le laboratoire, assurez-vous d'avoir complété les tâches suivantes :

- ☐ Compréhension
 - ☐ Vous comprenez comment fonctionnent les différentes composantes de la [ALU](#), en particulier le nouveau circuit du registre à décalage.
- ☐ Conception du circuit
 - ☐ Vérifiez que le bloc **ALU/ALU8** a été conçu et testé avec les fonctionnalités mentionnées dans Tableau 1.
- ☐ Simulations
 - ☐ Les tests spécifiques du banc de tests **ALU_test/ALU8_tb** ont été adaptés au circuit et garantissent un test complet.
- ☐ Documentation et fichiers du projet
 - ☐ Assurez-vous que toutes les étapes (conception, conversions, simulations) sont bien documentées dans votre rapport de laboratoire.
 - ☐ Enregistrez le projet sur une clé USB ou le lecteur réseau partagé (\\filer01.hevs.ch).
 - ☐ Partagez les fichiers avec votre partenaire de laboratoire pour assurer la continuité du travail.



Glossaire

ALU – Arithmetic and Logical Unit [1](#), [6](#), [7](#), [7](#), [8](#), [8](#), [9](#), [10](#)

AU – Arithmetic Unit [1](#), [1](#), [3](#), [3](#), [3](#), [3](#), [8](#)

LU – Logical Unit [1](#), [1](#), [2](#), [2](#), [2](#), [2](#), [8](#)

PicoBlaze: PicoBlaze is a small, 8-bit microcontroller designed by Xilinx for use in FPGAs. It is often used in educational settings to teach basic microcontroller concepts. [6](#), [10](#)