



Simplification par tables de Karnaugh

Exercices Conception numérique



Solution vs. Hints:

Toutes les réponses fournies ici ne sont pas des solutions complètes. Certaines ne sont que des indices pour vous aider à trouver la solution vous-même. Dans d'autres cas, seule une partie de la solution est fournie.

1 | KAR - Tables de Karnaugh

1.1 Représentation de monômes

$$y_1 \quad \begin{array}{c|cc} & \overline{C} & D \\ \hline & \overline{C} & D \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \begin{array}{l} A \\ B \end{array}$$

$$y_3 \quad \begin{array}{c|cc} & \overline{C} & D \\ \hline & \overline{C} & D \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \begin{array}{l} A \\ B \end{array}$$

$$y_5 \quad \begin{array}{c|cc} & \overline{C} & D \\ \hline & \overline{C} & D \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \begin{array}{l} A \\ B \end{array}$$

$$y_2 \quad \begin{array}{c|cc} & \overline{C} & D \\ \hline & \overline{C} & D \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \begin{array}{l} A \\ B \end{array}$$

$$y_4 \quad \begin{array}{c|cc} & \overline{C} & D \\ \hline & \overline{C} & D \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \begin{array}{l} A \\ B \end{array}$$

$$y_6 \quad \begin{array}{c|cc} & \overline{C} & D \\ \hline & \overline{C} & D \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \begin{array}{l} A \\ B \end{array}$$

kar/karnaugh-01


1.2 Monômes

$$\begin{aligned} y_1 &= \overline{B} \overline{D} \\ y_2 &= \overline{A} \overline{C} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} y_3 &= \overline{B} C \overline{D} \\ y_4 &= \overline{A} C \overline{D} \end{aligned} \quad (2)$$



kar/karnaugh-02

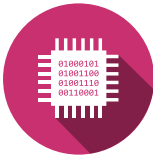

1.3 Représentation de polynômes

y_1

	C	D	
	1	1	1
	1	1	1
A	0	1	1
B	0	0	0

y_3

	C	D	
	0	0	1
	0	0	1
A	0	1	0
B	0	1	0

y_5

	C	D	
	1	0	1
	1	0	1
A	0	0	0
B	0	0	0

y_2

	C	D	
	1	1	1
	1	1	0
A	1	1	1
B	1	1	1


y_4

	C	D	
	0	0	0
	0	0	0
A	1	1	1
B	0	0	1

y_6

	C	D	
	0	0	0
	0	0	0
A	0	0	0
B	0	1	1

kar/karnaugh-03

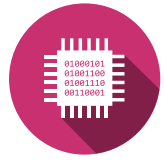

2 | KAR - Simplification sous forme de somme de produits

2.1 Table de Karnaugh à 4 variables

$$D\overline{B}A^* + \overline{D}\overline{C}^* + B\overline{A}^* + \left\{ \frac{\overline{C}}{\overline{C}} \frac{\overline{B}}{A} \right\} \quad (3)$$

kar/productsum-01

2.2 Table de Karnaugh à 5 variables

$$\overline{E}\overline{D}\overline{B}^* + C\overline{B}A^* + D\overline{C}BA^* + \overline{D}\overline{B}A^* + E\overline{D}CA^* + EDC\overline{A} \quad (4)$$

kar/productsum-02

2.3 Table de Karnaugh à 5 variables

$$\overline{E}\overline{D}\overline{C}^* + \overline{E}\overline{C}\overline{A}^* + \overline{E}\overline{D}\overline{B}\overline{A}^* + DCBA^* + ECB^* + \left\{ \frac{E\overline{B}\overline{A}}{\overline{C}B\overline{A}} \right\} \quad (5)$$

kar/productsum-03

2.4 Table de Karnaugh à 5 variables

$$\overline{E}DB^* + \overline{C}\overline{B}\overline{A}^* + DBA^* + E\overline{D}CA + \overline{D}\overline{C}\overline{B} + \overline{E}\overline{D}\overline{C} \quad (6)$$

kar/productsum-04

2.5 Table de Karnaugh à 5 variables

$$\overline{E}C\overline{A}^* + \overline{E}B\overline{A}^* + E\overline{C}\overline{B}\overline{A}^* + DA^* + ECB^* + D\overline{B} \quad (7)$$

kar/productsum-05

2.6 Table de Karnaugh à 5 variables

$$\overline{C}\overline{B}^* + \overline{D}\overline{C}A^* + DCBA^* + \overline{E}CB + \overline{E}B\overline{A} \quad (8)$$

or

$$\overline{C}\overline{B}^* + \overline{D}\overline{C}A^* + DCBA^* + \overline{E}CB + \overline{E}\overline{C}\overline{A} \quad (9)$$


or

$$\overline{C}\overline{B}^* + \overline{D}\overline{C}A^* + DCBA^* + \overline{E}\overline{D}B + \overline{E}B\overline{A} \quad (10)$$

kar/productsum-06

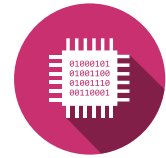2.7 Forme polynomiale minimale

$$\overline{x_3}x_2\overline{x_0}^* + \overline{x_2}x_0^* + x_1x_0^* + \overline{x_2}x_1^* \quad (11)$$



kar/productsun-07

2.8 Fonction inverse

$$\overline{E} C \overline{A}^* + CB^* + DBA^* + E \overline{B} A^* \quad (12)$$

kar/productsun-08

2.9 Forme polynomiale minimale

y : 5 termes; \overline{y} : 4 termes

kar/productsun-09

2.10 Fonction de 5 variables

$$DCA^* + DCB^* + CBA^* + DBA^* + EDC^* + EBA^* + ECA^* + EDA^* + ECB^* + EDB^*$$

kar/productsun-10

2.11 Fonction incomplètement définie

$$x_4 x_3 + x_2 x_1 \quad (13)$$

or

$$x_3 x_1 + x_4 x_2 \quad (14)$$

or


$$x_4 x_1 + x_3 x_2 \quad (15)$$

kar/productsun-11

2.12 Fonction incomplètement définie

$$\begin{aligned} A &= \overline{B}_2 \overline{B}_0^* + B_2 B_0^* + B_1 + B_3^* \\ B &= \overline{B}_2^* + \overline{B}_1 \overline{B}_0^* + B_1 B_0^* \\ C &= B_2^* + \overline{B}_1^* + B_0 \\ D &= \overline{B}_2 \overline{B}_0^* + B_3^* + B_2 \overline{B}_1 B_0^* + \overline{B}_2 B_1^* + B_1 \overline{B}_0 \\ E &= \overline{B}_2 \overline{B}_0^* + B_1 \overline{B}_0^* \\ F &= B_3^* + B_2 \overline{B}_1^* + B_2 \overline{B}_0^* + \overline{B}_1 \overline{B}_0^* \\ G &= B_3^* + B_2 \overline{B}_1 + \overline{B}_0 B_1^* + B_2 \overline{B}_1 \end{aligned} \quad (16)$$

kar/productsun-12

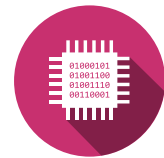

3 | KAR - Simplification de fonctions OU-Exclusif

3.1 Représentation de fonctions OU-exclusif

y_1

	C	D	
0	0	0	0
1	1	1	1
0	0	0	0
1	1	1	1

A
B

y_3

	C	D	
0	1	0	1
1	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0

A
B

$y_{7\&8\&9}$

	C	D	
0	0	1	1
0	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	0

A
B

y_2

	C	D	
0	1	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1

A
B

$y_{4\&5\&6}$

	C	D	
1	1	1	1
0	0	0	0
1	1	1	1
0	0	0	0

A
B

kar/xor-01

3.2 Forme polynomiale minimale

$$y = x_1 x_0^* + \overline{x_2} x_0^* + \overline{x_2} x_1^* + \overline{x_3} x_2 \overline{x_0}^*$$

kar/xor-02

3.3 Forme polynomiale minimale

$$\overline{E} \overline{D} C^* + \overline{E} \overline{C} \overline{B} \overline{A}^* + \overline{E} D B A^* + \overline{E} \overline{D} \overline{A}^* + \overline{E} C B^* + E \overline{D} \overline{C} A^* + E D C \overline{B}^* + E D \overline{C} \overline{B} \overline{A}^* + \begin{cases} E D \overline{B} A \\ E \overline{C} \overline{B} A \end{cases}$$

kar/xor-03

3.4 Forme ou-exclusif de produits

$$\text{Many possible solutions e.g.: } Y = \overline{D} \overline{B} \oplus \overline{D} A \oplus C A \oplus C B$$

kar/xor-04



3.5 Forme ou-exclusif de produits

Many possible solutions e.g.: $y = x_0 \oplus x_1 \overline{x_0} \oplus x_2 \overline{x_0} \oplus x_3 x_2 \overline{x_1}$

kar/xor-05

3.6 Additionneur

$$\begin{aligned} s_0 &= a_0 \oplus b_0 \\ s_1 &= a_1 \oplus b_1 \oplus a_0 b_0 \\ s_1 &= \overline{a_1} b_1 \oplus a_1 \overline{b_1} \oplus a_0 b_0 \\ s_2 &= a_1 b_1 \oplus \begin{cases} a_0 \overline{b_1} b_0 \oplus \overline{a_1} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 b_0 \oplus a_1 a_0 b_0 \end{cases} \end{aligned} \quad (17)$$


kar/xor-06



4 | KAR - Fonctions avec un nombre élevé d'entrées

4.1 Comparaison de nombres


Possible with an iterative blocschema.

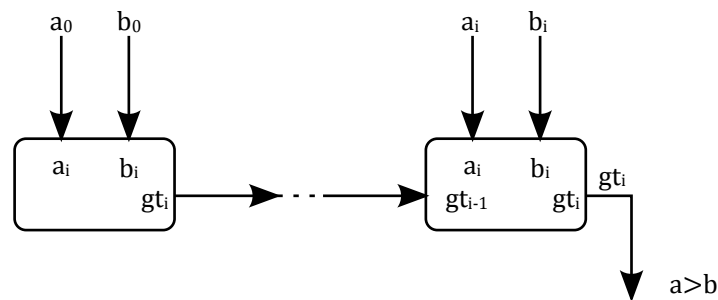

kar/manyinputs-01

4.2 Additionneur binaire

Possible with an iterative blocschema.

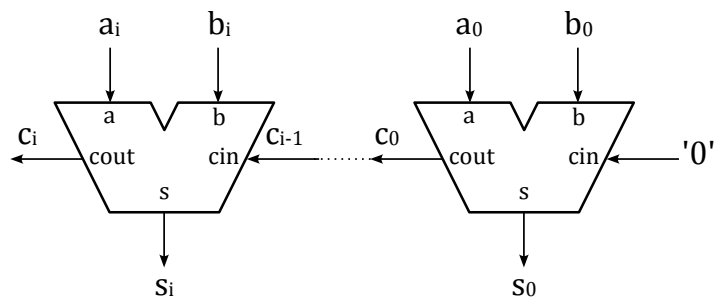

kar/manyinputs-02

4.3 Conversion de code thermomètre en code binaire

One possible solution is.


$$\begin{aligned} B_2 &= T_4 \\ B_1 &= T_2 + T_6 \overline{T_4} \\ B_0 &= ??? \end{aligned} \quad (18)$$

kar/manyinputs-03



4.4 Transmission selon la priorité

Possible with an iterative blocschema.

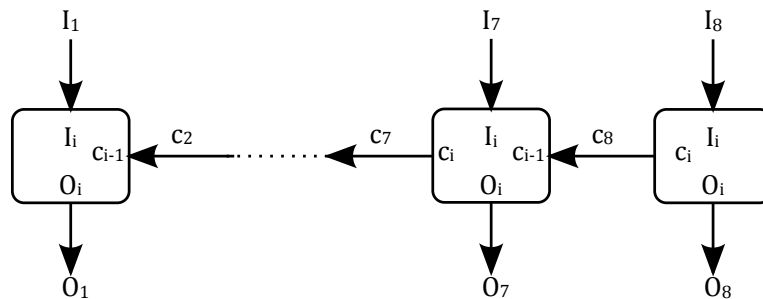

kar/manyinputs-04

4.5 Logique pour compteur sans retour à zéro

The solutions involves an Adder $x+1$ and a Comparator to $0xFFFF$

kar/manyinputs-05

4.6 Additionneur avec saturation

The output c_{out} of an iterative adder indicates an overflow.

kar/manyinputs-06

4.7 Nombres en code BCD

The BCD-Adder is a special case of a normal adder. Only the values between 0...9 exist. Therefore $c_{out} = 1$ if the sum is > 10 . In this case -10 has to be subtracted from the output.

kar/manyinputs-07

4.8 Fonction majorité à 7 entrées

A concatenation of adders with a comparison

kar/manyinputs-08

4.9 Unité arithmétique et logique


First determine the schema of an adder and that of a subtractor, tie them together and create the logical functions.

kar/manyinputs-09



4.10 Logique pour compteur de programme


An iterative circuits with a load input.

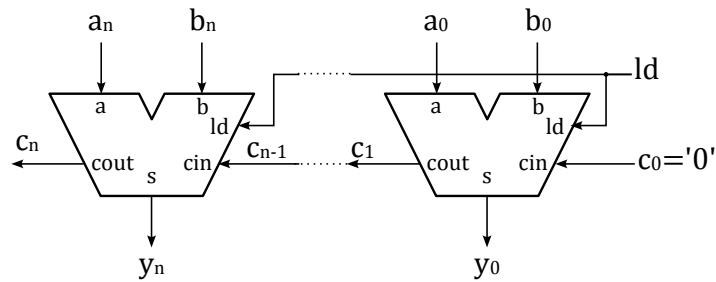

kar/manyinputs-10

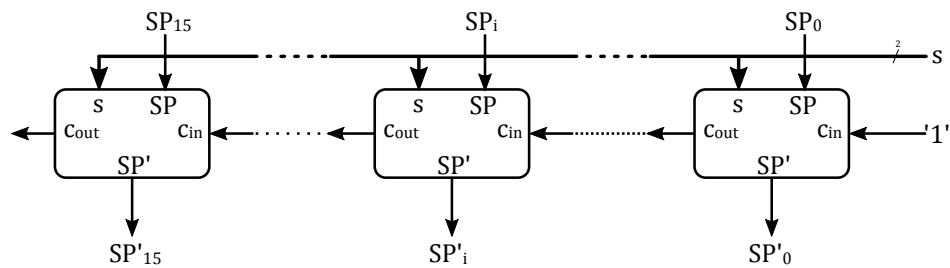4.11 Logique pour pointeur de pile

An iterative circuits with a 2bit selection input.



kar/manyinputs-11